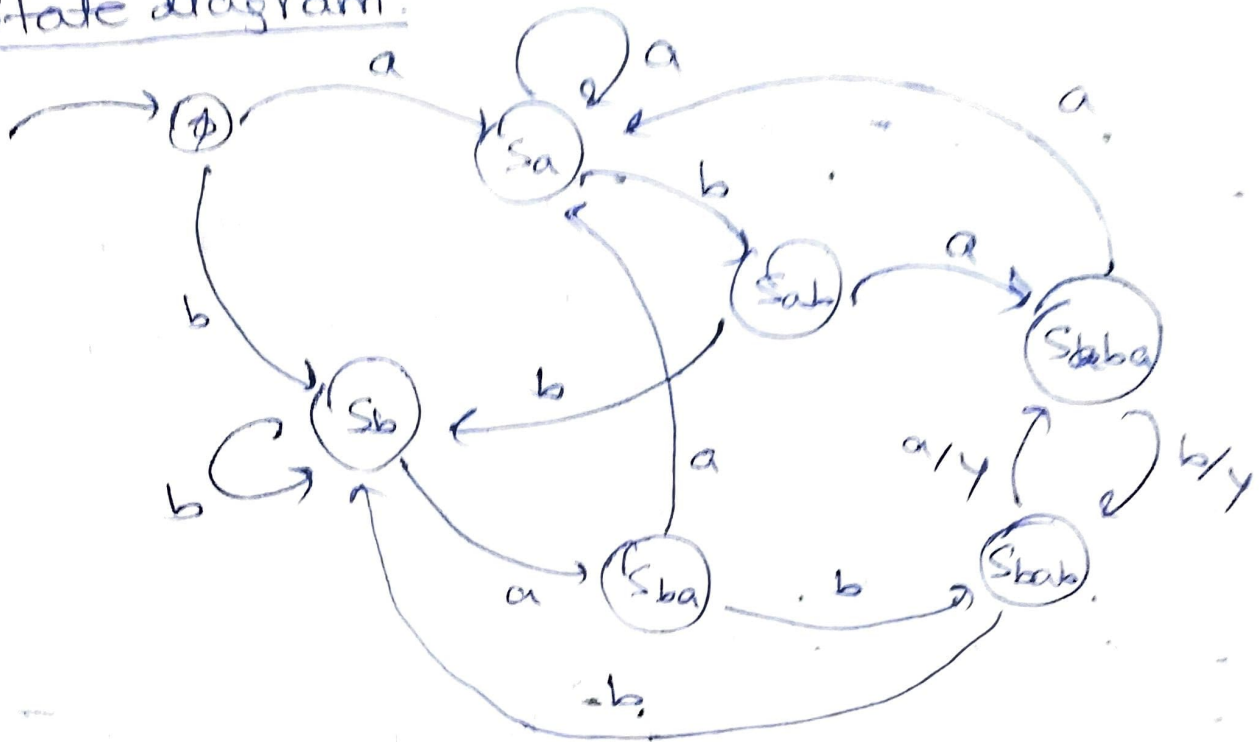


State diagram:Truth Table:

	Inputs		Current states			state	Next states			r
	$w_1$	$w_0$	$q_2$	$q_1$	$q_0$		$q'_2$	$q'_1$	$q'_0$	
1)	1	X	X	X	X	X	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0	<del>Sa</del>	0	0	1	Sa
3)	0	0	0	0	1	<del>Sa</del>	0	0	1	Sa
4)	0	1	0	0	0	<del>Sa</del>	0	1	0	Sb
5)	0	1	0	1	0	Sb	0	1	0	Sb
6)	0	1	0	0	1	Sa	0	1	1	Saba
7)	0	1	0	1	1	Sab	0	1	0	Sb
8)	0	0	0	1	0	Sb	1	0	0	Sba
9)	0	0	1	0	0	Sba	0	0	1	Sa
10)	0	0	0	1	1	Sab	1	0	1	Sabab
11)	0	0	1	0	1	Saba	0	0	1	Sa
12)	0	1	1	0	0	Sba	1	1	0	Sbab
13)	0	1	1	1	0	Sbab	0	1	0	Sb
14)	0	1	1	0	1	Saba	1	1	0	Sbab
15)	0	0	1	1	0	Sbab	1	0	1	Sabab

### KMAP 1 $q'_2$

$q_1, q_0$		$q'_2$			
$w_0 q_2$		00	01	11	10
00	0	0	1	1	
01	0	0	1	1	
11	1	1	0	0	
10	0	0	0	0	

$$q'_2 = (\bar{w}_0 q_1 + w_0 q_2 \bar{q}_1) \bar{w}_1$$

### KMAP 2 $q'_1$

$q_1, q_0$		$q'_1$			
$w_0 q_2$		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	0	0	0	0
11	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1

$$q'_1 = w_0 \bar{w}_1$$

### KMAP 3

$q_1, q_0$		$q'_0$			
$w_0 q_2$		00	01	11	10
00	1	1	1	1	0
01	1	1	1	1	1
11	0	0	0	0	0
10	0	1	0	0	0

$$q'_0 = (\bar{w}_0 q_2 + \bar{w}_0 \bar{q}_1 + \bar{w}_0 q_0 + \bar{q}_2 \bar{q}_1 q_0) \bar{w}_1$$

### KMAP 4 $\gamma$

$q_1, q_0$		$\gamma$			
$w_0 q_2$		00	01	11	10
00	0	0	0	0	0
01	0	0	1	1	1
11	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	0

$$\gamma = (q_2 q_1 q_0 + \bar{w}_0 q_2 q_1 + w_0 q_2 q_0) \bar{w}_1$$